

PROIECT

Aparate Electronice de Masurare si Control

Nume: Abunei Dumitrel

Profesor Indrumator : Andries Daniela

Anul : III

Specializarea : MON

Prezentarea generală a temelor de proiect

1. Torsiometru digital –prezentare generală

Torsiometrul este un aparat destinat măsurării unghiului de torsiune la arborii în mișcare de rotație. Schema aplicației este prezentată în [Figura 1](#):

 


Figura 1 Schema de funcționare a torsiometrului

Schema bloc a torsiometrului digital, raportată la cerințele de implementare, este prezentată în Figura 2:

 


Figura 2 Diagrama bloc a aplicației

Blocul emulator traductoare permite generarea a diferite forme de undă provenite de la cele două traductoare, (S1, S2). Se generează forme de undă cu diferite valori a defazajului dintre ele, astfel încât să se acopere toate cazurile posibile de funcționare a aplicației. La ieșirea porții

P1 se obțin impulsuri de durată t , egală cu decalajul în timp al semnalelor aplicate la intrările torsiometrului. La intrarea clock' se aplică impulsurile obținute de la un traductor tahometric având un factor de multiplicare k față de frecvența semnalului dat de traductorul torsiometric :

$$k = \frac{T}{T'}$$

Poarta P2 permite trecerea impulsurilor de la iesirea circuitului divizor de frecvență numai în intervalul de timp t , ce reprezintă decalajul dintre semnalele primite de la traductoare. Numărul de impulsuri determinat și apoi afișat este :

$$N = \frac{t}{T'}$$

Indicatia N a aparatului este proporțională cu defazajul dintre semnale, respectiv unghiul de torsiune α .

Diagrama de impulsuri care descrie funcționarea aparatului este dată în Figura 3



 


Figura 3 Diagrama de semnale

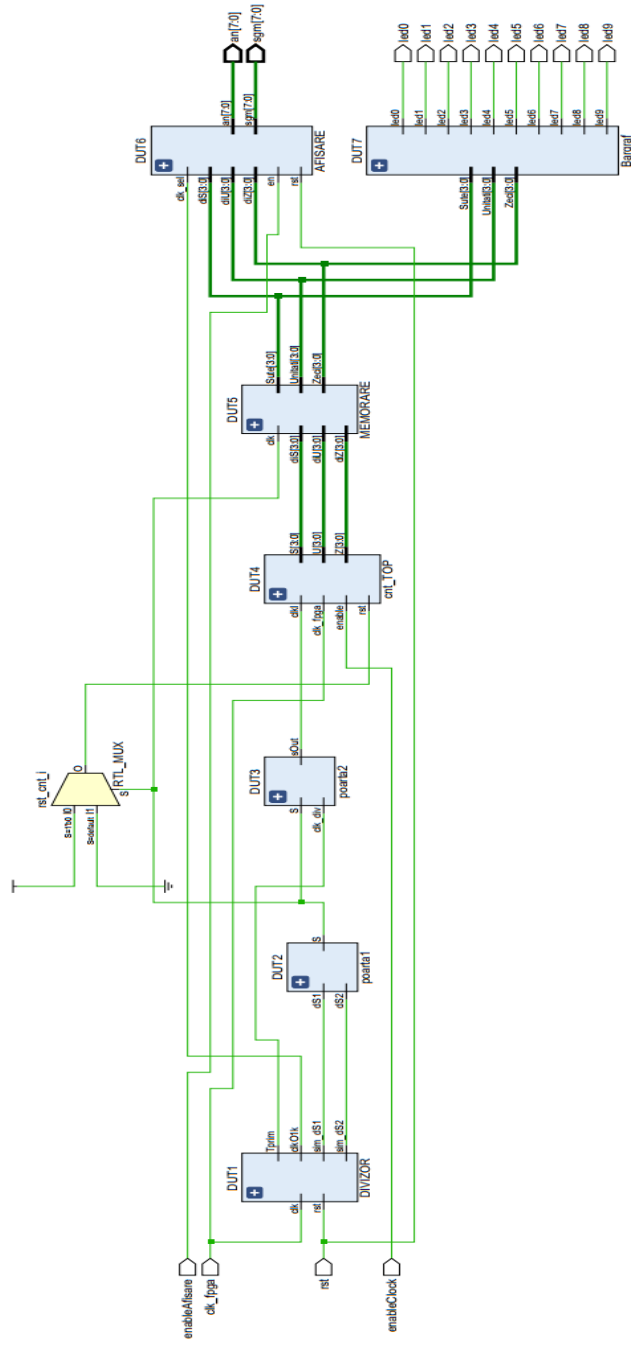

Implementarea divizoarelor de frecventa.

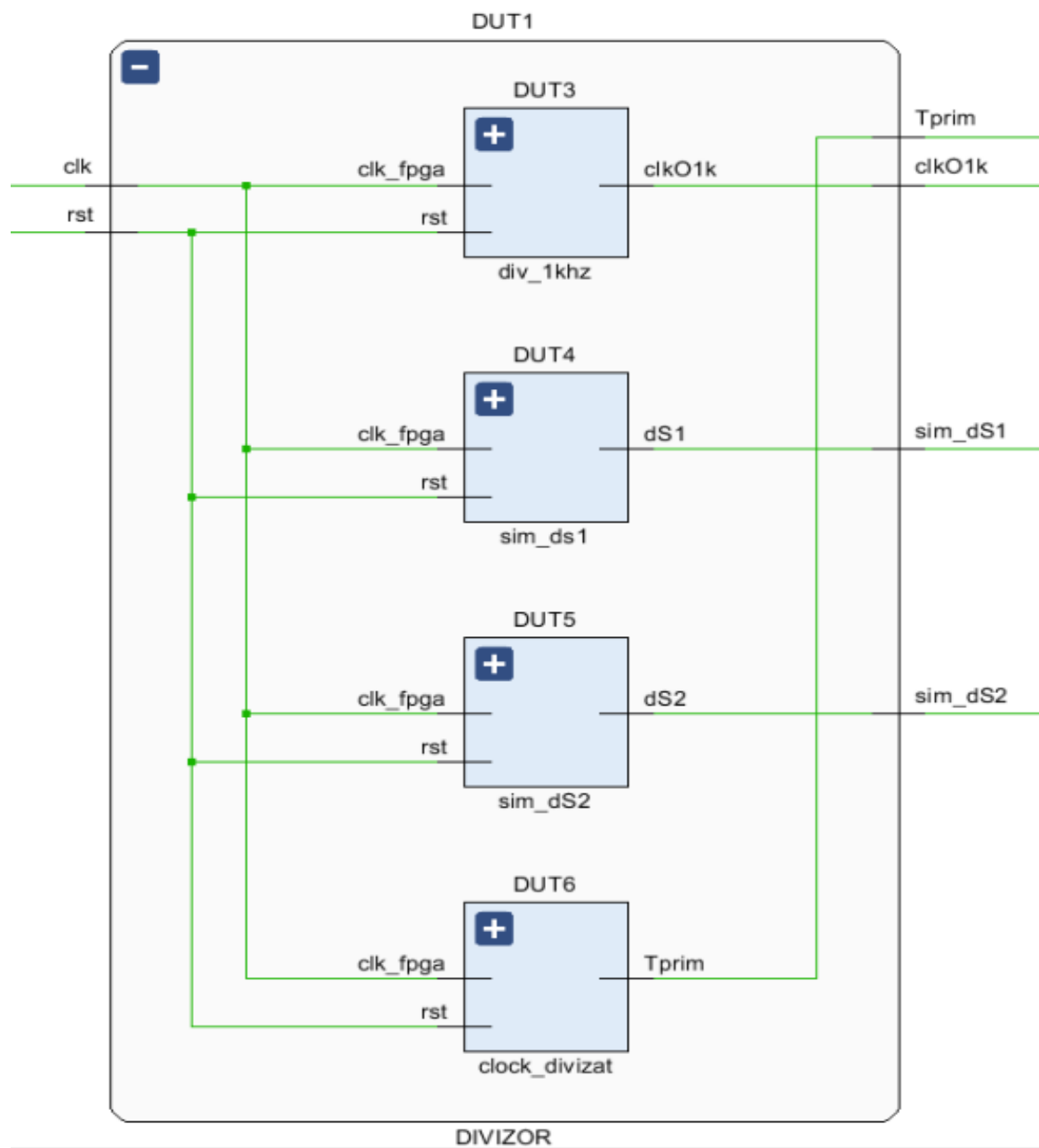

Module TOP divizor

```
module DIVIZOR(
    input clk,rst,
    output clkO1k,sim_dS1,sim_dS2,Tprim
);

    div_1khz DUT3(
        .clk_fpga(clk),
        .rst(rst),
        .clkO1k(clkO1k)
    );

    sim_ds1 DUT4(
        .clk_fpga(clk),
        .rst(rst),
        .dS1(sim_dS1)
    );

    sim_dS2 DUT5(
        .clk_fpga(clk),
        .rst(rst),
        .dS2(sim_dS2)
    );

    clock_divizat DUT6(
        .clk_fpga(clk),
        .rst(rst),
        .Tprim(Tprim)
    );

Endmodule

`timescale 1ns / 1ps

// Frecventa semnalului clkO1k este de 1kHz

// Se conecteaza mai departe la modulul de AFISARE

module div_1khz#(
```

```

parameter MAX=49999

)

(
input clk_fpga,rst,
output reg clkO1k =0
);

reg [16:0]tmp=0;

always@(posedge clk_fpga,posedge rst)
begin
    if(rst)
        begin
            tmp<=0;
            clkO1k<=0;
        end
    else if(tmp==MAX)
        begin
            tmp<=0;
            clkO1k<=1;
        end
    else
        begin
            clkO1k<=0;
            tmp<=tmp+1;
        end
    end

endmodule

```



```
// Frecventa semnalului Tprim este de 3.703MHz
```

```
// Se conecteaza mai departe la Poarta 2
```

```
module clock_divizat#(
```

```
    parameter MAX=26    // N-1
```

```
)
```

```
(
```

```
    input clk_fpga,rst,
```

```
    output reg Tprim=0
```

```
);
```

```
reg [4:0]tmp=0;
```

```
always@(posedge clk_fpga,posedge rst)
```

```
begin
```

```
    if(rst)
```

```
    begin
```

```
        tmp<=0;
```

```
        Tprim<=0;
```

```
    end
```

```
else if(tmp==MAX)
```

```
begin
```

```
    tmp<=0;
```

```
    Tprim<=1;
```

```
end
```

```
else
```

```
begin
```

```
    Tprim<=0;
```

```
    tmp<=tmp+1;
```

```
end
```

```
end
```

```
End module
```

Implementarea formelor de unda.

```
module sim_ds1#(
    parameter MAX=99999999 // Factor de divizare N-1
)
    // Perioda semnalului aleasa este de 0.1s
    ( // Numarul de rotatii ales este 600 in intervalul de 60s
        input clk_fpga,rst,
        output reg dS1=0
    );
    reg [23:0]tmp=0;
    always@(posedge clk_fpga,posedge rst)
        begin
            if(rst)
                begin
                    tmp<=0;
                    dS1<=0;
                end
            else if(tmp==MAX)
                begin
                    tmp<=0;
                    dS1<=1;
                end
            else
                begin
                    if(tmp<=MAX/2)
                        begin
                            dS1<=1;
                            tmp<=tmp+1;
                        end
                    else if(tmp>=MAX/2)
```

```

begin
    dS1<=0;

    tmp<=tmp+1;
end

else

begin
    tmp<=tmp+1;
end

end

end

Endmodule

module sim_dS2#(
    parameter MAX=99999999,
    parameter n=2699 // n reprezinta factorul de divizare al defazajului(N-1)
)          // unghi de torsiune ales = 1 grad
( // Pt unghiul maxim 3 grade , valoarea n va fi n=8099(N-1)
    input clk_fpga,rst,
    output reg dS2=0
);
    reg [23:0]tmp=0;
    reg [11:0]tmp_n=0; // se va modifica dim vectorului pt unghiul maxim [12:0]tmp_n

    always@(posedge clk_fpga,posedge rst)
    begin
        if(rst)
            begin
                tmp<=0;
                tmp_n<=0;
                dS2<=0;
            end
    end


```

```

else if(tmp_n==n)
begin
if(tmp==MAX)
begin
tmp<=0;
dS2<=1;
end
else
begin
if(tmp<=MAX/2)
begin
dS2<=1;
tmp<=tmp+1;
end
else if(tmp>=MAX/2)
begin
dS2<=0;
tmp<=tmp+1;
end
else
begin
tmp<=tmp+1;
end
end
end
else
begin
tmp_n<=tmp_n+1;
end
end
Endmodule

```

Implementarea portilor logice.

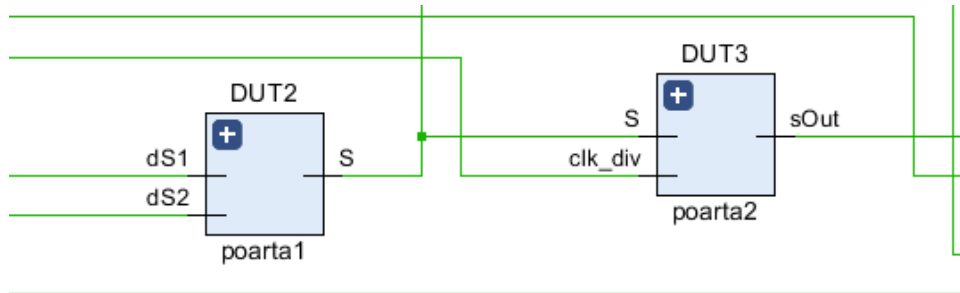

```
module poarta1(
    input dS1,dS2,
    output reg S = 0
);
always@*
    S = dS1&&(dS1^dS2);
// assign S = dS1&&(dS1^dS2);
```

Endmodule

```
module poarta2(
    input S,clk_div,
    output reg sOut
);

always@*
    if(S&&(clk_div|~clk_div))
        sOut<=clk_div;
    else
        sOut<=0;

endmodule
```

```

module tb_poarta1(
);
reg dS1,dS2;
wire Sout;

poarta1 DUT1(
    .dS1(dS1),
    .dS2(dS2),
    .S(Sout)
);
initial
begin
dS1=0;
#10 dS1=1;
#10 dS1=0;
#20 dS1=1;
end

initial
begin
dS2=0;
#15 dS2=1;
#15 dS2=0;
#20 dS2=1;
End

initial #70 $stop;
Endmodule


```




```

module tb_poarta2(
);
reg S,clk_div;
wire sOut;
poarta2 DUT(
    .S(S),
    .clk_div(clk_div),
    .sOut(sOut)
);
initial
begin
S=0;
clk_div=0;
#10 S=1;
#10 S=0;
#50 S=1;
#30 S=0;
end
initial #200 $stop;
always #1 clk_div=~clk_div;
Endmodule

```

 

Implementarea Numaratorului

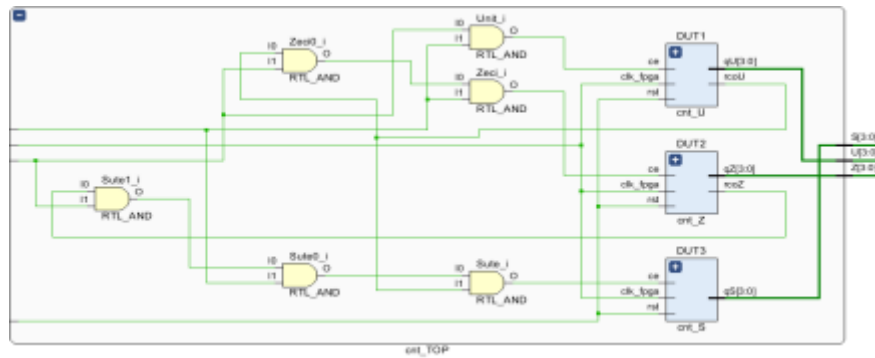

```

module cnt_TOP(
    input rst,clk_fpga,

    input clkI,enable,
    output [3:0]U,Z,S

);
    wire tmpU,tmpZ,tmpS;
    wire Unit,Zeci,Sute;

    cnt_U DUT1(
        .ce(Unit),
        .rst(rst),
        .clk_fpga(clk_fpga),
        .qU(U),
        .rcoU(tmpU)
    );

```



```
cnt_Z DUT2(  
    .ce(Zeci),  
    .rst(rst),  
    .clk_fpga(clk_fpga),  
    .qZ(Z),  
    .rcoZ(tmpZ)  
);
```

```
cnt_S DUT3(  
    .ce(Sute),  
    .rst(rst),  
    .clk_fpga(clk_fpga),  
    .qS(S)  
);
```

```
assign Unit=enable&&clkI;
```

```
assign Zeci=tmpU&&enable&&clkI;
```

```
assign Sute=tmpZ&&enable&&clkI&&tmpU;
```

```
Endmodule
```

```

module cnt_U(
    input rst,clk_fpga,
    input ce,
    output rcoU,
    output reg [3:0]qU=0
);

always@(posedge clk_fpga,posedge rst)
begin
    if(rst)
        qU<=0;
    else if(ce)
        if(qU==9)
            qU<=0;
    else
        qU<=qU+1;
    end

    assign rcoU=(qU==9)?1:0;

Endmodule

```

```
module cnt_Z(  
    input rst,clk_fpga,  
    input ce,  
    output rcoZ,  
    output reg [3:0]qZ=0  
);  
  
    always@(posedge clk_fpga,posedge rst)  
    begin  
        if(rst)  
            qZ<=0;  
        else if(ce)  
            if(qZ==9)  
                qZ<=0;  
        else  
            qZ<=qZ+1;  
        end  
  
        assign rcoZ=(qZ==9)?1:0;  
  
Endmodule
```


```
module cnt_S#(
    MAX=9
)(
    input rst,clk_fpga,
    input ce,
    output reg [3:0]qS=0
);

always@(posedge clk_fpga,posedge rst)
begin
    if(rst)
        qS<=0;
    else if(ce)
        if(qS==9)
            qS<=0;
        else
            qS<=qS+1;
    end


Endmodule
```

Simularea Numaratorului.


Counter at 1:

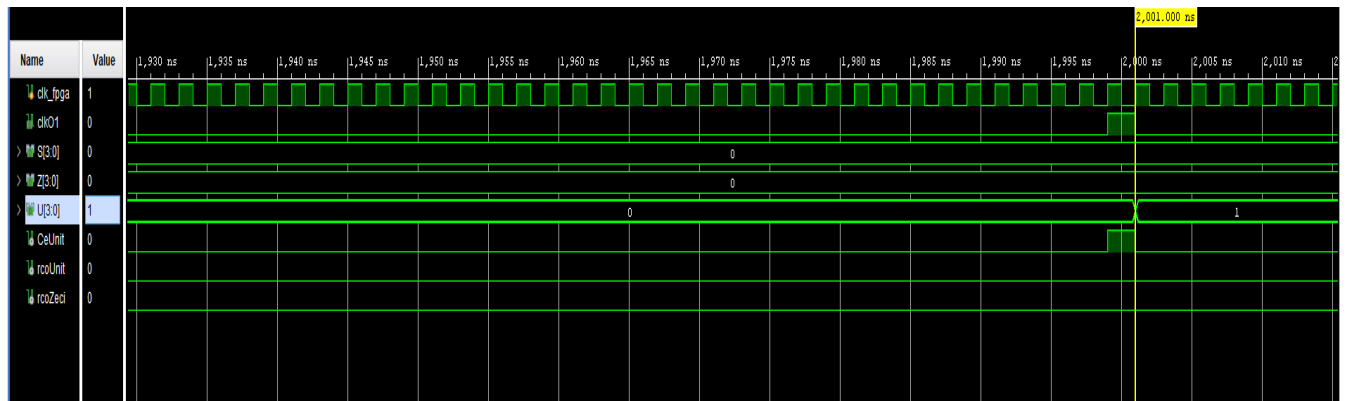


Counter at 10:

 

Counter at 100:

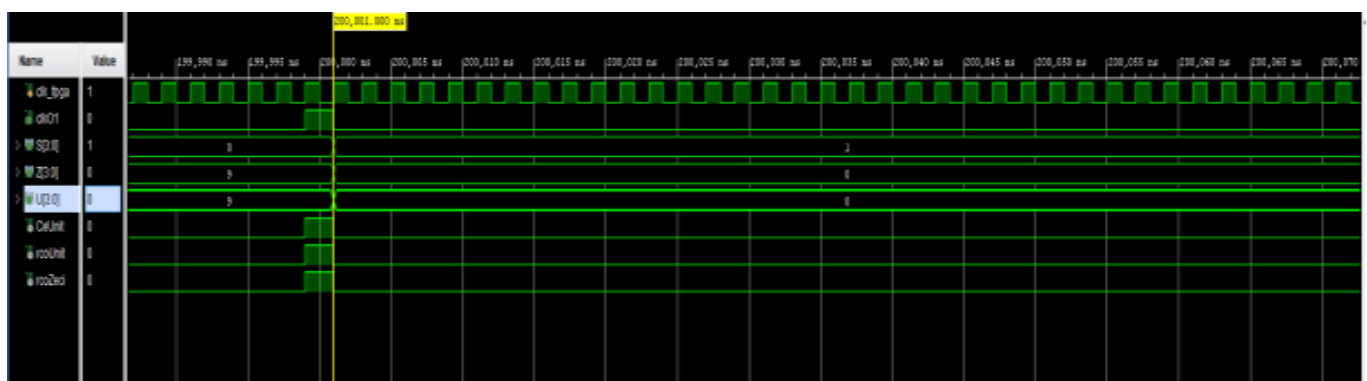


Counter at 999:

 

Implementarea circuitului de Memorie

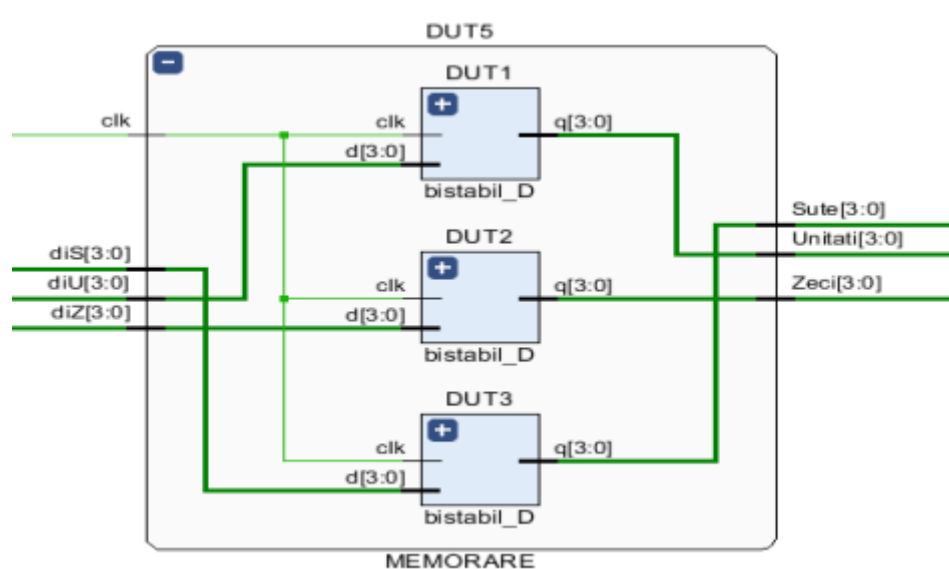Circuitul de memorare este format din 3 bistabile si va memora ultima stare a numaratorului.



```

module MEMORARE(
    input clk,
    input [3:0]diU,diZ,diS,
    output [3:0]Unitati,Zeci,Sute
);
    bistabil_D DUT1(
        .clk(clk),
        .d(diU),
        .q(Unitati)
    );
    bistabil_D DUT2(
        .clk(clk),
        .d(diZ),
        .q(Zeci)
    );
    bistabil_D DUT3(
        .clk(clk),
        .d(diS),
        .q(Sute)
    );
Endmodule

```

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
// Pt circuitul de memorare s-a folosit semnalul de defazaj pe post de semnal de // clock
```


```
module bistabil_D(
    input clk,
    input [3:0]d,
    output reg [3:0]q=0
);
```

```
always@(negedge clk)
```

```
    q<=d;
```

```
Endmodule
```

Circuitul de afisare

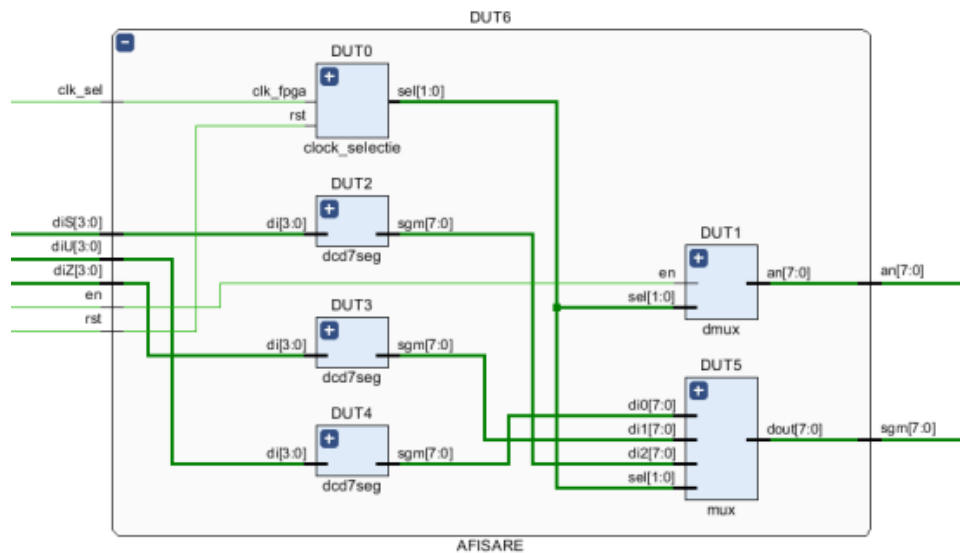

Moudulul TOP pentru circuitul de afisare este urmatorul :

```
module AFISARE(  
    input clk_sel,rst,en,  
    input [3:0]diS,diZ,diU,  
    output [7:0]an,sgm  
);  
    wire [1:0]tmpCtrl;  
    wire [7:0]tmpW2,tmpW1,tmpW0;  
  
    clock_selectie DUT0(  
        .clk_fpga(clk_sel),  
        .rst(rst),  
        .sel(tmpCtrl)  
    );  
  
    dmux DUT1(  
        .sel(tmpCtrl),  
        .en(en),  
        .an(an)  
    );  
  
    dcd7seg DUT2(  
        .di(diS),  
        .sgm(tmpW2)  
    );
```

```
dcd7seg DUT3(  
    .di(diZ),  
    .sgm(tmpW1)  
);
```

```
dcd7seg DUT4(  
    .di(diU),  
    .sgm(tmpW0)  
);
```

```
mux DUT5(  
    .di0(tmpW0),  
    .di1(tmpW1),  
    .di2(tmpW2),  
    .sel(tmpCtrl),  
    .dout(sgm)  
);
```

```
endmodule
```

Submodule :

```
module clock_selectie(  
    input clk_fpga,rst,  
    output [1:0]sel  
);  
  
    reg [1:0]refresh_cnt=0;  
  
    always@(posedge clk_fpga,posedge rst)  
    begin  
        if(rst==1)  
            refresh_cnt<=0;  
        else  
            refresh_cnt<=refresh_cnt+1;  
    End  
  
    assign sel=refresh_cnt[1:0];  
  
endmodule
```

```
module dmux(  
    input [1:0]sel,  
    input en,  
    output reg[7:0]an  
);  
  
    always@(sel,en)
```

```

case(sel)
2'b0:begin an={1'b1,1'b1,1'b1,1'b1,1'b1,1'b1,1'b1,en}; end
2'b1:begin an={1'b1,1'b1,1'b1,1'b1,1'b1,1'b1,en,1'b1}; end
2'b10:begin an={1'b1,1'b1,1'b1,1'b1,1'b1,en,1'b1,1'b1}; end
2'b11:begin an={1'b1,1'b1,1'b1,1'b1,en,1'b1,1'b1,1'b1}; end
default: an=8'b11111111;
endcase
Endmodule

```

```

module mux(
    input [7:0]di0,di1,di2,
    input [1:0]sel,
    output reg [7:0]dout
);
always@(sel,di0,di1,di2)
begin
case(sel)
0:dout=di0;
1:dout=di1;
2:dout=di2;
3:dout=8'b00000011; // A 4-a celula de afisare va avea constant 0
default:dout=8'bxxxx_xxxx; // Numaratorul implementat poate numara pana
endcase // la 999 dupa care incepe din nou de la 0.
end
endmodule

```

```

module dcd7seg(

```

```
input [3:0]di,  
output reg [7:0]sgm  
);
```

```
always@(di)
```

```
case(di)
```

```
0: sgm = 8'b000000011;
```

```
1: sgm = 8'b100111111;
```

```
2: sgm = 8'b00100101;
```

```
3: sgm = 8'b00001101;
```

```
4: sgm = 8'b10011001;
```

```
5: sgm = 8'b01001001;
```

```
6: sgm = 8'b01000001;
```

```
7: sgm = 8'b000111111;
```

```
8: sgm = 8'b00000001;
```

```
9: sgm = 8'b00001001;
```

```
10:sgm = 8'b111111111;
```

```
11:sgm = 8'b111111111;
```

```
12:sgm = 8'b111111111;
```

```
13:sgm = 8'b111111111;
```

```
14:sgm = 8'b111111111;
```


```
15:sgm = 8'b111111111;
```

```
default : sgm = 8'b111111111;
```


```
endcase
```

```
Endmodule
```

Afisare pt numarator la valoarea 1:

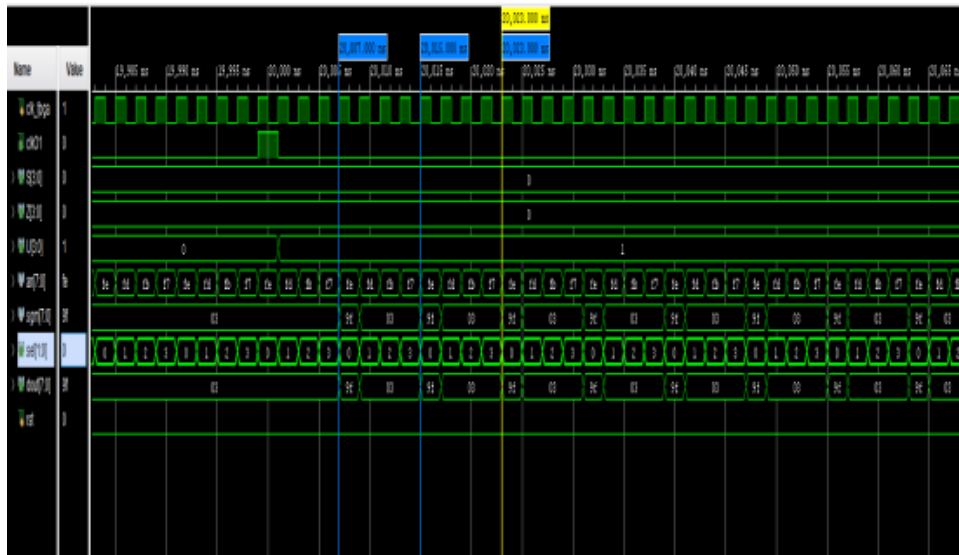

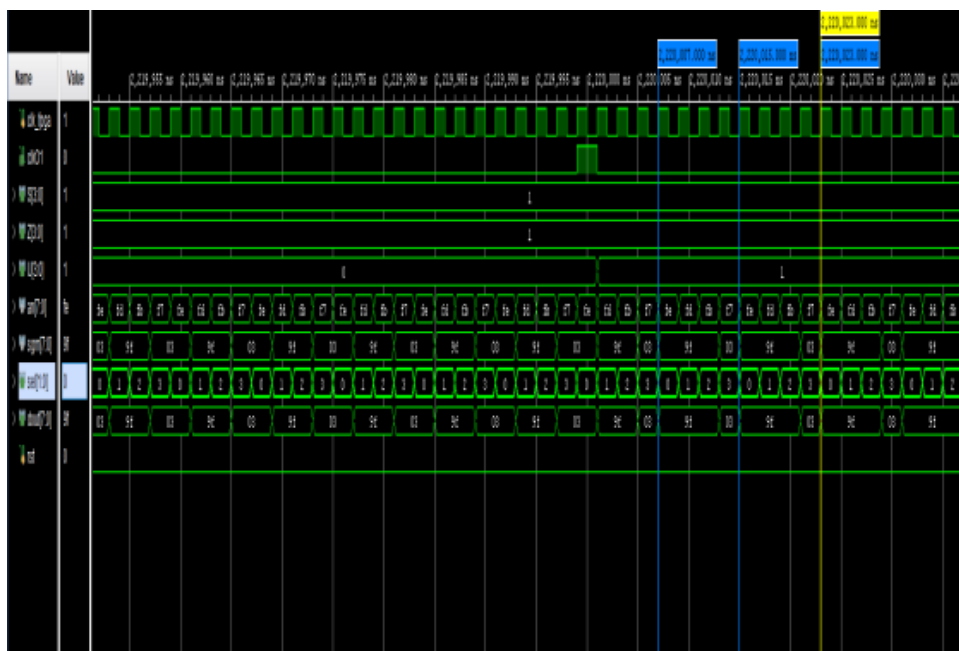Afisare pentru numarator la valoarea 111:



Avertizare Bargraf:

```
module Bargraf(  
    input [3:0]Unitati,Zeci,Sute,  
    output led0,led1,led2,led3,led4,led5,led6,led7,led8,led9  
);  
  
    assign led0=(Sute==0&&Zeci==0&&Unitati==0)?1:0;  
    assign led1=(Sute==0&&Zeci<=2&&Unitati<=9)?1:0;  
    assign led2=(Sute==0&&Zeci<=5&&Unitati<=9)?1:0;  
    assign led3=(Sute==0&&Zeci<=9&&Unitati<=9)?1:0;  
    assign led4=(Sute==1&&Zeci<=2&&Unitati<=9)?1:0;  
    assign led5=(Sute==1&&Zeci<=5&&Unitati<=9)?1:0;  
    assign led6=(Sute==1&&Zeci<=9&&Unitati<=9)?1:0;  
    assign led7=(Sute==2&&Zeci<=2&&Unitati<=9)?1:0;  
    assign led8=(Sute==2&&Zeci<=5&&Unitati<=9)?1:0;  
    assign led9=(Sute==2&&Zeci<=9&&Unitati<=9)?1:0;  
Endmodule
```

Modul TOP:

```
module TOP10(

    input rst,clk_fpga,enableClock,enableAfisare,

    output [7:0]an,sgm,

    output led0,led1,led2,led3,led4,led5,led6,led7,led8,led9

);

wire tmpClkO1k;

wire [3:0]TMPdiU,TMPdiZ,TMPdiS;

wire [3:0]Unitati,Zeci,Sute;

wire tmp_sim_dS1,tmp_sim_dS2;

wire t;

wire Tprim;

wire N;

wire rst_cnt;

DIVIZOR DUT1(

    .clk(clk_fpga),

    .rst(rst),

    .clkO1k(tmpClkO1k),

    .sim_dS1(tmp_sim_dS1),

    .sim_dS2(tmp_sim_dS2),

    .Tprim(Tprim)

);
```



```

poarta1 DUT2(
    .dS1(tmp_sim_dS1),
    .dS2(tmp_sim_dS2),
    .S(t)
);

poarta2 DUT3(
    .S(t),
    .clk_div(Tprim),
    .sOut(N)
);

cnt_TOP DUT4(
    .rst(rst_cnt),
    .clk_fpga(clk_fpga),
    .clkI(N),
    .enable(enableClock), U(TMPdiU),
    .Z(TMPdiZ),
    .S(TMPdiS)
);

MEMORARE DUT5(
    .clk(t),
    .diU(TMPdiU),
    .diZ(TMPdiZ),
    .diS(TMPdiS),
    .Unitati(Unitati),
    .Zeci(Zeci),
    .Sute(Sute)
);

```

```

AFISARE DUT6(
    .clk_sel(tmpClkO1k),
    .rst(rst),
    .en(enableAfisare),
    .diS(Sute),
    .diZ(Zeci),
    .diU(Unitati),
    .an(an),
    .sgm(sgm)
);


Bargraf DUT7(
    .Unitati(Unitati),
    .Zeci(Zeci),
    .Sute(Sute),
    .led0(led0),
    .led1(led1),
    .led2(led2),
    .led3(led3),
    .led4(led4),
    .led5(led5),
    .led6(led6),
    .led7(led7),
    .led8(led8),
    .led9(led9)
);

assign rst_cnt=(t==0)?1:0;

Endmodule

```

Alpha considerat = 1 grad

 

Alpha considerat maxim = 3 grade

